

Projeto de Circuitos Integrados Digitais - Projeto final

Felipe R. Sobrinho (17/0141764), Luiz Henrique N. de Oliveira (16/0013712) e Kaio Vinicius P. de Carvalho (18/0065416)

I. INTRODUÇÃO

O processador de seis instruções é um dos modelos mais básicos de processador a ser implementado. De fato, processadores comerciais possuem dezenas ou centenas de instruções para a realização de diversas operações, mas esse processador sintetiza bem as instruções fundamentais de um processador, donde as demais são derivadas.

Para implementação de um processador seis instruções, é necessário a implementação de seus blocos fundamentais, que a princípio são dois: bloco(ou unidade) de controle e bloco de operacional. Cada bloco possui seus componentes com os quais é possível a execução de todos os comandos programados. A figura 1 mostra o esquema básico de um processador de seis instruções.

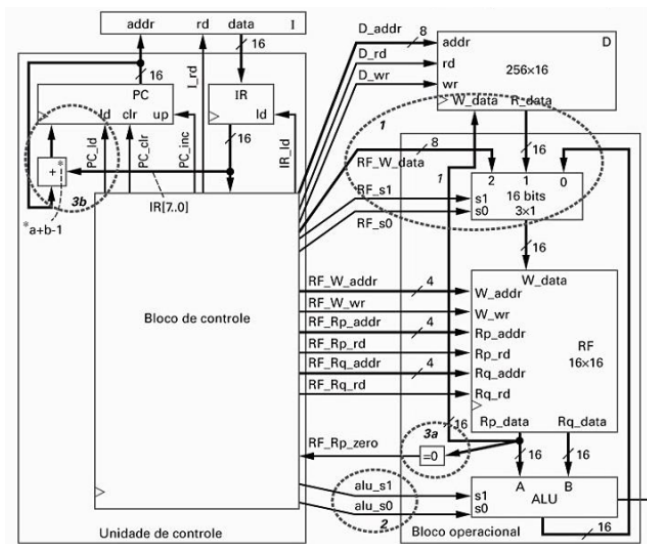


Fig. 1: Processador de seis instruções dividido em dois blocos fundamentais: bloco de controle e bloco operacional.

Uma forma de se descrever a implementação desse processador fisicamente é através da linguagem VHDL ("VH-SIC hardware Description Language"). O VHDL é uma linguagem utilizada mundialmente para descrição de *hardware*, em conjunto com outras como o Verilog. Após realizada a descrição do *hardware*, é necessário sintetizá-lo, para verificação dos parâmetros reais do circuito, uma vez que para a implementação desse tipo de circuito é utilizado transistores de tecnologia CMOS, que possui limitações físicas. A síntese deve ser feita já considerando a tecnologia de fabricação que deverá ser utilizada. Após feita a síntese

do circuito, é possível então realizar a construção do layout no formato de um circuito integrado; processo feito também automaticamente (por conta da alta quantidade de transistores envolvida), mas com o controle de alguns parâmetros.

Tendo todos esses passos em mente, esse projeto visa realizar a implementação de um processador de seis instruções passando por todos os passos para a construção de um circuito integrado. Como software principal para a construção de tal processador, será utilizado o Cadence para a simulação do circuito (Nclaunch) e para a síntese do circuito (Genos).

II. DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS BLOCOS INTERNOS

1) *Unidade de controle*: A unidade de controle é composta por 4 sub-blocos, são estes: Bloco de controle, somador, PC e IR. Esse formato de blocos funcionais de circuitos permite que seja realizado um *debug* passo-a-passo durante o processo de descrição das estruturas, adicionando confiabilidade e melhor correção das falhas encontradas no processo de teste. Em nível hierárquico, podemos dizer que o bloco de controle se coloca em posição central neste processador de 6 instruções, sendo responsável por comandar todas as variáveis de controle internas que determinam tanto os caminhos de dados via MUX quanto as operações lógicas e aritméticas a serem realizadas pela ALU. Não menos importante, os blocos PC e IR componentes dessa unidade de controle são responsáveis pela comunicação correta com a memória de instruções, que ao carregar um arquivo externo .dat deve criar comandos no processador.

- **Bloco de controle**: Com construção interna simples baseada em uma máquina de estado finita, segue uma ordem pré-definida de estados padrão conforme sugerido na 11, além de interpretar e obedecer a instrução lida na memória, também é responsável por carregar os sinais de controle essenciais para que aconteça o funcionamento esperado do processador.
- **Somador**: Realiza um deslocamento do contador de programa quando identificado um comando de "saltar se zero". O deslocamento é feito realizando a soma do próprio valor do contador de programa, com o Offset destinado nos últimos 8 bits do programa, e subtraindo uma unidade, para descontar o comando de busca já executado.
- **PC**: o contador de programa realiza a contabilidade do estado do programa. Ele é responsável por gerenciar os passos dados pelo programa, fazendo saltar as

linhas do código de máquina presente na memória de programa/instrução.

- IR: é um registrador intermediário que guarda o valor do dado da memória de instrução para um determinado valor no contador de programa quando solicitado um comando de busca.

2) *Bloco operacional*: O bloco operacional é responsável por realizar todas as transformações de dados. Ele é comandado diretamente pelo bloco de controle, e realiza as operações utilizando os dados presentes na memória de dados e no banco de registradores. A memória de dados é utilizada apenas quando solicitado um comando de carregar ou armazenar, enquanto o banco de registradores é utilizado em todos os tipos de instruções. Para realizar as operações aritméticas entre os registradores, é utilizado a unidade lógica aritmética (ULA).

- ALU: Unidade lógica aritmética, responsável por realizar as operações matemáticas solicitadas na instrução, soma, subtração e concatenação.
- Multiplexador 3x1: O bloco multiplexador serve para guiar a informação desejada para o próximo bloco de processamento, neste caso temos um mux 3 entradas que de acordo com as portas de seleção transmite uma das opções de entrada na saída.
- Memória de Dados: a memória de dados funciona como uma memória dinâmica e volátil, ou seja, só guarda os dados quando o processador está em pleno funcionamento. Muito semelhante a memória RAM, possui uma quantidade razoável de endereços que são utilizados para armazenar o valor presente nos registradores do bloco de registradores.
- Bloco de registradores: também conhecidos como "Register Files (RF)", são um conjunto de registradores utilizados pelo processador de maneira direta, diferentemente dos dados armazenados na memória de dados. Eles são indexados e operados diretamente pelo bloco de controle, num formato ditado pelo arquivo de programa.
- Comparador de Igualdade: responsável por levantar uma *flag* 0 caso o ultimo dado processado tenha todos os bits iguais a zero gerando um indicador útil para alguns processos dentro da maquina de estados do controlador, determinando diferentes caminhos possíveis para a mudança de estado.

III. METODOLOGIA

Para construção das descrições de hardware pela linguagem VHDL, será utilizado o Vivado, para que seja feita uma checagem prévia da sintaxe utilizada, poupando tempo de desenvolvimento.

Como já dito antes, será utilizado o NcLaunch para compilar e realizar a simulação do código e verificar o funcionamento de cada módulo, antes de integrá-los em um bloco único. Quando confirmado que todos os blocos estão em pleno funcionamento, será feito a integração deles utilizando a instanciação, e feita uma nova rodada de simulação utilizando o NcLaunch.


Concluindo as etapas anteriores, será feito a síntese das descrições de hardware utilizando o Genos. Com isso, teremos uma boa estimativa da área ocupada, dos atrasos e da potência consumida pelo hardware.

Por último, a etapa de implementação será feita, onde será desenhado todo o layout do circuito integrado resultante das análises anteriores. Feita a implementação, será feita uma nova rodada de simulações para observar o comportamento do circuito. O intuito de se realizar tantas verificações é para que se possa realizar um comparativo entre as simulações de cada uma das etapas.

IV. RESULTADOS

A. Simulação

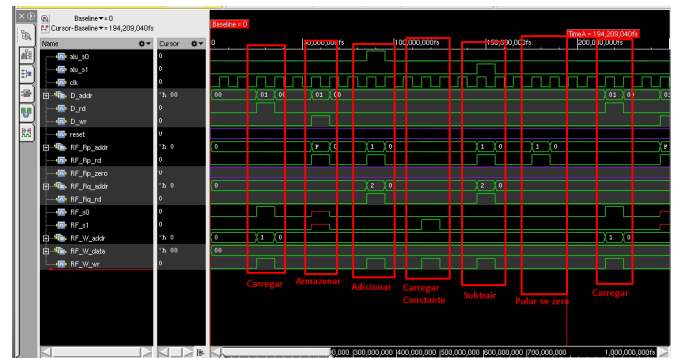1) *Unidade de Controle*: A simulação do bloco de controle junto com a memória de instrução foi feito utilizando um testbench simples que realiza apenas o estímulo do *clock*. O programa responsável pelo teste está no arquivo *hexFile.mem*, que contém uma instrução de cada tipo, para observar a máquina de estados. A captura de tela referente a unidade de controle pode ser vista na figura 2.




essa constante na memória D na posição 17 e em seguida carregada, essa mesma posição da memória, em no registrador 2. Podemos ver o resultados da saída desse bloco na figura 3.



Fig. 3: Formas de onda da simulação do bloco operacional e da memória D


Como descrito anteriormente, o primeira instrução simulada é o carregamento de uma constante no registrador, podemos na figura 4 os valores da saída, onde vale destacar as seguintes entradas RF_W_addr que identifica o endereço do registrador que vai ser armazenado o valor da constante, RF_W_data que o valor que vai ser armazenado no registrador de endereço RF_W_addr, RF_W_Wr que é o sinal que aciona o modo de escrita do banco de registradores e as entrada RF_s1 e RF_s0 que selecionam a saída 3 do multiplexador de 3 entradas.

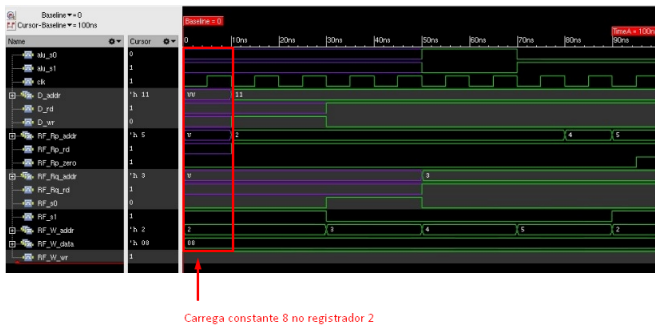

Carrega constante 8 no registrador 2

Fig. 4: Simulação da instrução CONSTANTE (MOV Ra,C)

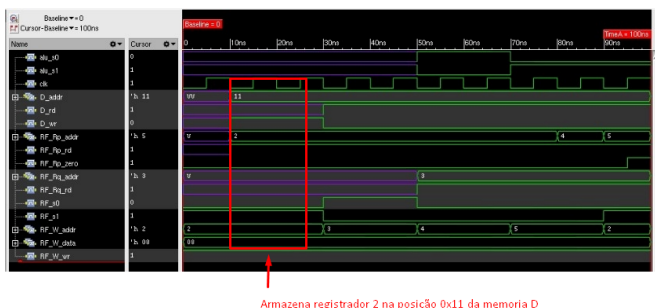A segunda instrução simulada é o armazenamento de um registrador na memória D, podemos ver este passo na figura 5, observe que as entradas D_wr é acionada e a entrada D_addr tem valor 0x11 que o endereço da memória D.



Armazena registrador 2 na posição 0x11 da memória D

Fig. 5: Simulação da instrução ARMAZENAR (MOV d, Ra)


A terceira instrução simulada é carregar o valor armazenado na memória D em um registrador, mostrado na figura 6.



Carrega posição 0x11 da memória D no registrador 3

Fig. 6: Simulação da instrução CARREGAR (MOV Ra, d)

Feito os carregamentos vamos a operação de soma e subtração, mostrados na figura 7 e figura 8, respectivamente. Como o registrador 2 tem valor 8 e o registrador 3 também tem valor 8, esses são os registradores que foram carregados nas instruções anteriores, a soma vai ser igual a 16 e a subtração vai ser igual a 0, logo no registrador 4 que é armazenado o resultado da soma terá valor 16 e o registrador 5 que tem o resultado da subtração terá valor 0.

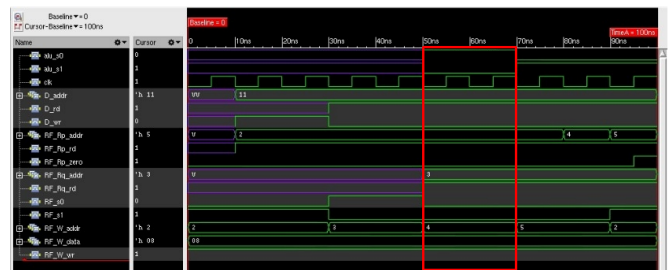

Soma o registrador 2 e 3, e armazena no registrador 4

Fig. 7: Simulação da instrução SOMAR (ADD Ra, Rb, Rc)




Subtrai o registrador 2 do registrador 3 e armazena no registrador 5

Fig. 8: Simulação da instrução SUBTRAIR (SUB Ra, Rb, Rc)


As ultimas instruções são a de "saltar-se", que pula para próxima instrução se o valor do registrador for igual a 0, podemos ver então que na figura 9 como o registrador 4 tem valor igual 16 o sinal de saída RF_Rp_zero tem sinal lógico

 igual 0, entretanto na figura 10 como estamos comparando o valor do registrador 5 que tem valor 0 a saída RF_Rp_zero é igual 1, ou seja, neste caso a próxima instrução seria pulada.



Faz a operação de salta-se, porém o registrador 4 é igual a 8 e a flag RF_Rp_zero não é acionada

Fig. 9: Simulação da instrução "SALTAR-SE" para o registrador 4 que tem valor 16 (JUMPZ Ra,Offset)

 

Faz a operação de salta-se, como o registrador 5 é igual a 0 a flag RF_Rp_zero é acionada

Fig. 10: Simulação da instrução "SALTAR-SE" para o registrador 5 que tem valor 0 (JUMPZ Ra,Offset)

V. APÊNDICE

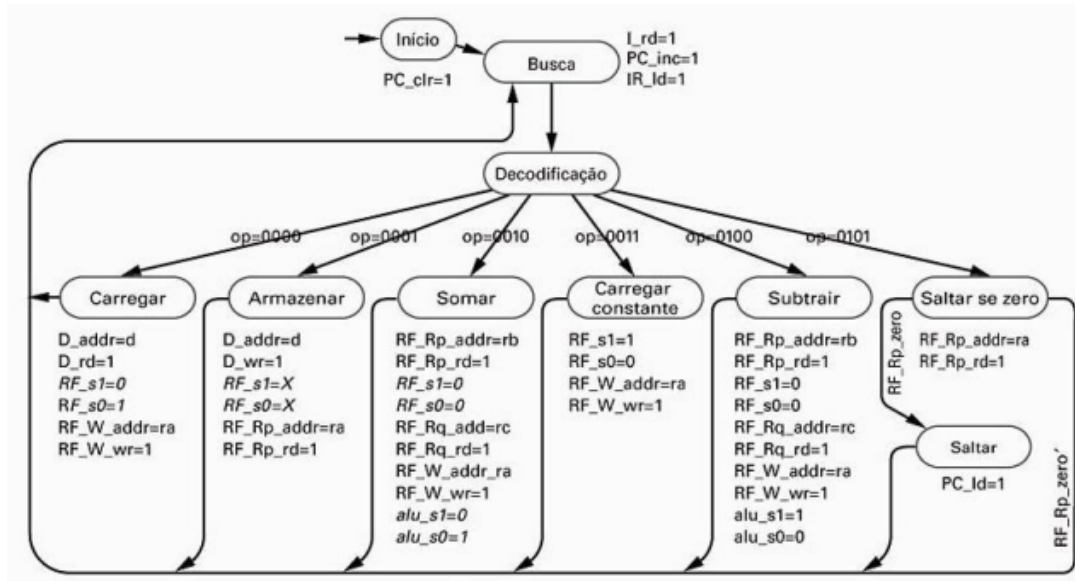


Fig. 11: Diagrama de estados da máquina

A. Memória D

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

entity memD is

```

```

    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          D_rd : in STD_LOGIC;
          D_wr : in STD_LOGIC;
          W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          R_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));

```

```

end memD;

```

```

architecture behavioral of memD is

```

```

    type array_mem is array ((2**8 - 1) downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
    signal memory: array_mem;

```

```

begin

```

```

    process(clk , D_wr, D_rd)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if D_wr = '1' then
                memory(CONV_INTEGER(addr)) <= W_data;
            end if;
            if D_rd = '1' then
                R_data <= memory(CONV_INTEGER(addr));
            end if;
        end if;
    end process;

```

```
end process;
```

```
end behavioral;
```

B. Multiplexador de 3 entradas

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity MUX3x1 is
  Port ( in_0 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        in_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        in_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        s0 : in STD_LOGIC;
        s1 : in STD_LOGIC;
        mux3x1_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end MUX3x1;

architecture Behavioral of MUX3x1 is

  signal sel: std_logic_vector(1 downto 0);
  signal in_2_8b: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal in_2_16b: std_logic_vector(15 downto 0);

begin

  -- extrai bit mais significativo da entrada 2
  with in_2(7) select
    in_2_8b <= (others => '1') when '1',
              (others => '0') when others;

  -- concatena bit mais significativo da entrada 2
  in_2_16b <= in_2_8b & in_2;
  sel <= s1 & s0;

  -- seleciona a saida do mux
  with sel select
    mux3x1_out <= in_0 when "00",
                  in_1 when "01",
                  in_2_16b when others;

end Behavioral;
```

C. Banco de registradores

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RegisterFile is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        W_RF_data : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        W_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        W_wr : in STD_LOGIC;
        Rp_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Rp_rd : in STD_LOGIC;
```

```

        Rq_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Rq_rd   : in STD_LOGIC;
        Rp_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        Rq_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end RegisterFile;

architecture behavioral of RegisterFile is

    type registerFile is array(15 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    signal RF : registerFile; -- Memoria do banco de registradores

begin
    -- processo para escrita no banco de resgistradores
    mem_wr: process(clk, W_wr)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if (W_wr = '1') then
                RF(CONV_INTEGER(W_addr)) <= W_RF_data;
            end if;
        end if;
    end process;

    -- processo para leitura no banco de registradores
    mem_up: process(clk, Rp_rd)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if (Rp_rd = '1') then
                Rp_data <= RF(CONV_INTEGER(Rp_addr));
            end if;
        end if;
    end process;

    process(clk, Rq_rd)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if (Rq_rd = '1') then
                Rq_data <= RF(CONV_INTEGER(Rq_addr));
            end if;
        end if;
    end process;

end behavioral;

```

D. Unidade logica e aritmética

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ALU is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          alu_s1 : in STD_LOGIC;
          alu_s0 : in STD_LOGIC;
          alu_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end ALU;

```

architecture Behavioral of ALU is

```

signal alu_s : std_logic_vector(1 downto 0);
signal sum , sub : std_logic_vector(15 downto 0);

```

begin

```

sum <= std_logic_vector(signed(A) + signed(B)); -- Faz operacao de soma
sub <= std_logic_vector(signed(A) - signed(B)); -- Faz operacao de subtracao
alu_s <= alu_s1 & alu_s0; -- Concatena bits de selecao

```

```

-- Selecciona saida dependendo da operacao

```

```

with alu_s select
    alu_out <= A when "00",
               sum when "01",
               sub when others;

```

end Behavioral;

E. Flag zero

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

```

```

entity flag0 is
    port(    a: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
            y: out STD_LOGIC);
end flag0;

```

```

architecture synth of flag0 is
    signal i: integer;
    signal x: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 1);
begin -- N-bit AND of inverted inputs

```

```

    -- Verifica se o valor de a eh igual a 0x0000
    with a select
        y <= '1' when "0000000000000000",
            '0' when others;

```

end synth;

F. Bloco operacional - Top level

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

```

```

entity bloco_operacional is
    Port ( clk: in STD_LOGIC;
          R_DR_data: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
          RF_W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          RF_s1 : in STD_LOGIC;
          RF_s0 : in STD_LOGIC;
          RF_W_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          RF_W_wr : in STD_LOGIC;
          RF_Rp_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          RF_Rp_rd : in STD_LOGIC;

```



```

    RF_Rq_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    RF_Rq_rd   : in STD_LOGIC;
    alu_s1     : in STD_LOGIC;
    alu_s0     : in STD_LOGIC;
    W_DR_data  : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    RF_Rp_zero : out STD_LOGIC);
end bloco_operacional;

architecture Behavioral of bloco_operacional is

    component MUX3x1 is
    Port ( in_0 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          in_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          in_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7  downto 0);
          s0   : in STD_LOGIC;
          s1   : in STD_LOGIC;
          mux3x1_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
    end component;

    component RegisterFile is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          W_RF_data : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          W_addr   : in STD_LOGIC_VECTOR (3  downto 0);
          W_wr     : in STD_LOGIC;
          Rp_addr  : in STD_LOGIC_VECTOR (3  downto 0);
          Rp_rd    : in STD_LOGIC;
          Rq_addr  : in STD_LOGIC_VECTOR (3  downto 0);
          Rq_rd    : in STD_LOGIC;
          Rp_data  : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          Rq_data  : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
    end component;

    component ALU is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          alu_s1 : in STD_LOGIC;
          alu_s0 : in STD_LOGIC;
          alu_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
    end component;

    component flag0 is
    port(   a: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
          y: out STD_LOGIC);
    end component;

    signal s_alu_out , s_mux3x1 , s_Rp_data , s_Rq_data : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
begin

    -- Multiplexador de 3 entradas
    MUX_3x1: MUX3x1 port map
        ( in_0 => s_alu_out ,
          in_1 => R_DR_data ,
          in_2 => RF_W_data ,
          s0  => RF_s0 ,
          s1  => RF_s1 ,
          mux3x1_out => s_mux3x1 );

    -- Banco de registradores

```

```

RF: RegisterFile port map
    ( clk => clk ,
      W_RF_data => s_mux3x1 ,
      W_addr => RF_W_addr ,
      W_wr => RF_W_wr ,
      Rp_addr => RF_Rp_addr ,
      Rp_rd => RF_Rp_rd ,
      Rq_addr => RF_Rq_addr ,
      Rq_rd => RF_Rq_rd ,
      Rp_data => s_Rp_data ,
      Rq_data => s_Rq_data );

-- Unidade de operacao logica e aritmetica
myalu: ALU port map
    ( A => s_Rp_data ,
      B => s_Rq_data ,
      alu_s1 => alu_s1 ,
      alu_s0 => alu_s0 ,
      alu_out => s_alu_out );

-- Identifica se a entrada eh igual a 0
zerp_flag: flag0 port map
    ( a => s_Rp_data ,
      y => RF_Rp_zero );

-- Entrada da memoria D, na operacao de escrita de constante
W_DR_data <= s_Rp_data;
end Behavioral;

```

G. Bloco operacional e Memoria D

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity top_level_operacional is
    Port (D_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          D_rd : in STD_LOGIC;
          D_wr : in STD_LOGIC;
          clk: in STD_LOGIC;
          RF_W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          RF_s1 : in STD_LOGIC;
          RF_s0 : in STD_LOGIC;
          RF_W_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          RF_W_wr : in STD_LOGIC;
          RF_Rp_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          RF_Rp_rd : in STD_LOGIC;
          RF_Rq_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          RF_Rq_rd : in STD_LOGIC;
          alu_s1 : in STD_LOGIC;
          alu_s0 : in STD_LOGIC;
          RF_Rp_zero : out STD_LOGIC);
end top_level_operacional;

architecture Behavioral of top_level_operacional is

    component memD is

```

```

Port ( clk : in STD_LOGIC;
      addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      D_rd : in STD_LOGIC;
      D_wr : in STD_LOGIC;
      W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      R_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

component bloco_operacional is
Port ( clk: in STD_LOGIC;
      R_DR_data: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
      RF_W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      RF_s1 : in STD_LOGIC;
      RF_s0 : in STD_LOGIC;
      RF_W_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_W_wr : in STD_LOGIC;
      RF_Rp_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_Rp_rd : in STD_LOGIC;
      RF_Rq_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_Rq_rd : in STD_LOGIC;
      alu_s1 : in STD_LOGIC;
      alu_s0 : in STD_LOGIC;
      W_DR_data: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      RF_Rp_zero : out STD_LOGIC);
end component;

signal s_W_data, s_R_data: std_logic_vector(15 downto 0);

begin
-- Memoria de dados
memoryD: memD port map
( clk => clk ,
  addr => D_addr ,
  D_rd => D_rd ,
  D_wr => D_wr ,
  W_data => s_W_data ,
  R_data => s_R_data );

-- Bloco operacional com a ALU, RF, flag0 e o MUX3x1
operating_block: bloco_operacional port map
( clk => clk ,
  R_DR_data => s_R_data ,
  RF_W_data => RF_W_data ,
  RF_s1 => RF_s1 ,
  RF_s0 => RF_s0 ,
  RF_W_addr => RF_W_addr ,
  RF_W_wr => RF_W_wr ,
  RF_Rp_addr => RF_Rp_addr ,
  RF_Rp_rd => RF_Rp_rd ,
  RF_Rq_addr => RF_Rq_addr ,
  RF_Rq_rd => RF_Rq_rd ,
  alu_s1 => alu_s1 ,
  alu_s0 => alu_s0 ,
  W_DR_data => s_W_data ,
  RF_Rp_zero => RF_Rp_zero );

end Behavioral;

```

H. Bloco operacional e Memória D

```
-- Testebench do bloco operacional:
-- Simula as 6 operacoes do processador:
-- 1. Carrega uma constante no registrador 2
-- 2. Armazenar na posicao 17 da memoria D
-- 3. Carrega da no registrador 3 a posicao 17 da memoria D
-- 4. Faz operacao de soma com o registrador 2 e 3 e armazena no registrador 4
-- 5. Faz operacao de subtracao com o registrador 2 e 3 e
-- armazena no registrador 5
-- 7. Salta se registrador 4 for 0, o que eh esperado que nao salte
-- 8. Salta se registrador 5 for 0, e o sinal RF_Rp_zero vai para nivel logico
-- alto
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity tb_top_level_operacional is
-- Port ( );
end tb_top_level_operacional;
```

```
architecture Behavioral of tb_top_level_operacional is
```

```
component top_level_operacional is
Port (D_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      D_rd : in STD_LOGIC;
      D_wr : in STD_LOGIC;
      clk: in STD_LOGIC;
      RF_W_data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      RF_s1 : in STD_LOGIC;
      RF_s0 : in STD_LOGIC;
      RF_W_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_W_wr : in STD_LOGIC;
      RF_Rp_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_Rp_rd : in STD_LOGIC;
      RF_Rq_addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
      RF_Rq_rd : in STD_LOGIC;
      alu_s1 : in STD_LOGIC;
      alu_s0 : in STD_LOGIC;
      RF_Rp_zero : out STD_LOGIC);
end component;
```

```
signal D_addr : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal D_rd : STD_LOGIC;
signal D_wr : STD_LOGIC;
signal clk: STD_LOGIC := '0';
signal RF_W_data : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal RF_s1 : STD_LOGIC;
signal RF_s0 : STD_LOGIC;
signal RF_W_addr : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal RF_W_wr : STD_LOGIC;
signal RF_Rp_addr : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal RF_Rp_rd : STD_LOGIC;
signal RF_Rq_addr : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal RF_Rq_rd : STD_LOGIC;
signal alu_s1 : STD_LOGIC;
signal alu_s0 : STD_LOGIC;
signal RF_Rp_zero : STD_LOGIC;
```

```
constant period: time := 10 ns;
```

```
begin
```

```
    utt:top_level_operacional port map
        (D_addr => D_addr,
         D_rd => D_rd,
         D_wr => D_wr,
         clk => clk,
         RF_W_data => RF_W_data,
         RF_s1 => RF_s1,
         RF_s0 => RF_s0,
         RF_W_addr => RF_W_addr,
         RF_W_wr => RF_W_wr,
         RF_Rp_addr => RF_Rp_addr,
         RF_Rp_rd => RF_Rp_rd,
         RF_Rq_addr => RF_Rq_addr,
         RF_Rq_rd => RF_Rq_rd,
         alu_s1 => alu_s1,
         alu_s0 => alu_s0,
         RF_Rp_zero => RF_Rp_zero);
```

```
    clk <= not clk after period/2;
```

```
    stimulus: process
```

```
        begin
```

```
            -- Carregar constante
```

```
            RF_W_data <= "00001000";
```

```
            RF_s1 <= '1';
```

```
            RF_s0 <= '0';
```

```
            RF_W_addr <= "0010";
```

```
            RF_W_wr <= '1';
```

```
            wait for period;
```

```
            -- Armazenar
```

```
            D_addr <= "00010001";
```

```
            D_wr <= '1';
```

```
            RF_Rp_addr <= "0010";
```

```
            RF_Rp_rd <= '1';
```

```
            wait for 2*period;
```

```
            -- Carregar
```

```
            D_wr <= '0';
```

```
            D_addr <= "00010001";
```

```
            D_rd <= '1';
```

```
            RF_s1 <= '0';
```

```
            RF_s0 <= '1';
```

```
            RF_W_addr <= "0011";
```

```
            RF_W_wr <= '1';
```

```
            wait for 2*period;
```

```
            -- Somar
```

```
            RF_W_wr <= '1';
```

```
            RF_s1 <= '0';
```

```
            RF_s0 <= '0';
```

```
            RF_W_addr <= "0100";
```

```
            RF_Rp_rd <= '1';
```

```
            RF_Rq_rd <= '1';
```

```
            RF_Rp_addr <= "0010";
```

```
            RF_Rq_addr <= "0011";
```

```
            alu_s1 <= '0';
```

```
            alu_s0 <= '1';
```

```

        wait for 2*period;
        -- Subtrair
        RF_W_wr <= '1';
        RF_s1 <= '0';
        RF_s0 <= '0';
        RF_W_addr <= "0101";
        RF_Rp_rd <= '1';
        RF_Rq_rd <= '1';
        RF_Rp_addr <= "0010";
        RF_Rq_addr <= "0011";
        alu_s1 <= '1';
        alu_s0 <= '0';
        wait for period;
        -- Saltar se zero
        RF_Rp_addr <= "0100";
        RF_Rp_rd <= '1';
        wait for period;
        RF_Rp_addr <= "0101";
        RF_Rp_rd <= '1';
    end process;
end Behavioral;

```

I. TestBench da memória de instruções e da unidade de controle

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity topUnidadeControle_tb is
end topUnidadeControle_tb;

architecture Behavioral of topUnidadeControle_tb is

    component top_level_controle is
        Port (clk, reset: in STD_LOGIC;
              RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
              D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
              RF_W_addr, RF_Rp_addr, RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
              D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd,

              alu_s1, alu_s0 : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal clk, reset: STD_LOGIC;
    signal RF_Rp_zero: STD_LOGIC;
    signal D_addr, RF_W_data: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    signal RF_W_addr, RF_Rp_addr, RF_Rq_addr: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    signal D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd,

    alu_s1, alu_s0 : STD_LOGIC;

begin

    control_unit: top_level_controle port map (
        clk, reset,
        RF_Rp_zero,
        D_addr, RF_W_data,
        RF_W_addr, RF_Rp_addr, RF_Rq_addr,
        D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd, alu_s1, alu_s0
    );

```

```

);

-- test bench apenas para o estímulo do clock.
clk_stim: process
begin
    clk <= '0';
    wait for 5 ns;
    clk <= '1';
    wait for 5 ns;
end process;

end Behavioral;

```

J. Top Level da unidade de controle e memória I

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity top_level_controle is
    Port (clk, reset: in STD_LOGIC;
          RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
          D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          RF_W_addr, RF_Rp_addr, RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd,

          alu_s1, alu_s0 : out STD_LOGIC);
end top_level_controle;

architecture Behavioral of top_level_controle is

    -- Unidade de controle completa excluindo a memória I.
    component unidade_de_controle is -- top-level design for testing
        port(
            clk, reset: in STD_LOGIC;
            data: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
            RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
            PC: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
            I_rd: out STD_LOGIC;
            D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
            RF_W_addr, RF_Rp_addr,
            RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd,
            alu_s1, alu_s0 : out STD_LOGIC);
    end component;

    --Memória de Instrução.
    component memoryI is
        Port (
            addr : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            rd : in STD_LOGIC;
            data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
    end component;

    signal s_data_I, s_PC: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal s_I_rd: std_logic;

begin
    -- Mapeamento da unidade de controle.
    unit_control: unidade_de_controle port map
        (
            clk => clk,

```

```

    reset => reset ,
        data => s_data_I ,
        RF_Rp_zero => RF_Rp_zero ,
        PC => s_PC ,
        I_rd => s_I_rd ,
        D_addr => D_addr ,
        RF_W_data => RF_W_data ,
        RF_W_addr => RF_W_addr ,
        RF_Rp_addr => RF_Rp_addr ,
        RF_Rq_addr => RF_Rq_addr ,
        D_rd => D_rd ,
        D_wr => D_wr ,
        RF_s1 => RF_s1 ,
        RF_s0 => RF_s0 ,
        RF_W_wr => RF_W_wr ,
        RF_Rp_rd => RF_Rp_rd ,
        RF_Rq_rd => RF_Rq_rd ,
        alu_s1 => alu_s1 ,
        alu_s0 => alu_s0 );

    -- Mapeamento da memória I.
    memoria_I: memoryI port map
    (   addr => s_PC ,
        rd   => s_I_rd ,
        data => s_data_I );

```

```
end Behavioral;
```

K. Top Level da unidade de controle

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity unidade_de_controle is
    port(
        clk, reset: in STD_LOGIC;
        data: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
        PC: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        I_rd: out STD_LOGIC;
        D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        RF_W_addr, RF_Rp_addr,
        RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0, RF_W_wr,
        RF_Rp_rd, RF_Rq_rd, alu_s1, alu_s0 : out STD_LOGIC);
end;

architecture UC of unidade_de_controle is

    component bloco_controle is -- entradas e saídas do bloco de controle
        port(
            clk, reset: in STD_LOGIC;
            IR: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
            RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
            D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0: out STD_LOGIC;
            D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
            PC_id, PC_clr, PC_inc, I_rd, IR_id: out STD_LOGIC;

```



```

RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd: out STD_LOGIC;
alu_s1, alu_s0: out STD_LOGIC;
RF_W_addr, RF_Rp_addr,
RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end component;

--Instanciação do contador de programa.
component programCounter is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        PC_Id : in STD_LOGIC;
        PC_clr : in STD_LOGIC;
        PC_inc : in STD_LOGIC;
        PC_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        PC : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

--Instanciação do Registrador de instruções.
component InstructionRegister is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        IR_Id : in STD_LOGIC;
        data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;

-- Instanciação do somador.
component somador is
  port( a: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        b: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        s: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end component;

signal s_PC, s_IR, ss : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
signal sPC_Id, sPC_clr, sPC_inc, sIR_id: STD_LOGIC;
begin
  --Mapeamento do bloco de controle.
  U0: bloco_controle port map (clk => clk,
    reset => reset,
    IR => s_IR,
    RF_Rp_zero => RF_Rp_zero,
    D_rd => D_rd,
    D_wr => D_wr,
    RF_s1 => RF_s1,
    RF_s0 => RF_s0,
    D_addr => D_addr,
    RF_W_data => RF_W_data,
    PC_id => sPC_Id,
    PC_clr => sPC_clr,
    PC_inc => sPC_inc,
    I_rd => I_rd,
    IR_id => sIR_id,
    RF_W_wr => RF_W_wr,
    RF_Rp_rd => RF_Rp_rd,
    RF_Rq_rd => RF_Rq_rd,
    alu_s1 => alu_s1,
    alu_s0 => alu_s0,
    RF_W_addr => RF_W_addr,
    RF_Rp_addr => RF_Rp_addr,
    RF_Rq_addr => RF_Rq_addr);

```

```

--Mapeamento do contador de programa.
U1: programCounter port map ( clk => clk ,
    PC_Id => sPC_Id ,
    PC_clr => sPC_clr ,
    PC_inc => sPC_inc ,
    PC_in => ss ,
    PC => s_PC);
--Mapeamento do Registrador de Instruções
U2: InstructionRegister port map(clk => clk ,
    IR_Id => sIR_id ,
    data_in => data ,
    data_out => s_IR);
--Mapeamento do somador.
U3: somador port map(a => s_PC ,
    b => s_IR(7 DOWNT0 0),
    s => ss );

PC <= s_PC;

end;

```

L. Somador para offset do contador de programa

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity somador is
    port( a: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
          b: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          s: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end somador;

architecture asynth of somador is
    signal sum : unsigned(15 downto 0);
begin
    --Realiza a soma utilizando dois unsigned.
    sum<=unsigned(a)+unsigned(b);
    --Atribuí como sendo um standard logic vector.
    s <= STD_LOGIC_VECTOR(sum - X"0001");
end;

```

M. Contador de programa

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity programCounter is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          PC_Id : in STD_LOGIC;
          PC_clr : in STD_LOGIC;
          PC_inc : in STD_LOGIC;
          PC_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          PC : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));

```

```

end programCounter;

architecture behavioral of programCounter is

    signal PC_val: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := X"0000";

begin

    process(clk, PC_clr)
    begin
        -- Reseta o valor do clock se solicitado
        if rising_edge(clk) then
            if PC_clr = '1' then
                PC_val <= X"0000";
            else
                --Se PC_Id, ent o o PC é carregado com o valor do somador.
                if PC_Id = '1' then
                    PC_val <= PC_in;
                    -- Se PC_inc, o valor é incrementado.
                elsif PC_inc = '1' then
                    PC_val <= PC_val + X"0001";
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

    --Saída atribuída assincronamente.
    PC <= PC_val;

end behavioral;

```

N. Memória de Instruções

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use STD.textio.ALL; --Biblioteca para manipulacao de arquivos de texto.

entity memoryI is
    Port ( addr : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          rd : in STD_LOGIC;
          data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end memoryI;

architecture Behavioral of memoryI is

    --Declaração do formato de memória que será utilizado.
    type memI_type is array (2**16 - 1 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
    signal memI : memI_type;

begin

    mem_init:process
        file hex_File: text open read_mode is "hexFile.mem";
        variable index: integer;
    end process;

```

```

variable data_line : line;
variable hex_val: integer;
variable char: character;

begin
--Memória é inicializada com todos os valores em 0
for i in 0 to 65535 loop
    memI(i) <= X"0000";
end loop;

index:=0;
-- Carrega todos os valores do arquivo na memória I.
while not endfile(hex_file) loop
    readline(hex_file, data_line);
    hex_val:=0;
    -- A cada loop, uma localização da memória é preenchida com uma linha
    for k in 0 to 3 loop
        --Realiza a conversão utilizando a tabela ASCII.
        read(data_line, char);
        if char <= '9' and char >= '0' then
            hex_val := hex_val*(16) + character'pos(char) - character'pos('0');
        elsif char >= 'a' and char <= 'f' then
            hex_val := hex_val*(16) + character'pos(char) - character'pos('a')+10;
        elsif char >= 'A' and char <= 'F' then
            hex_val := hex_val*(16) + character'pos(char) - character'pos('A')+10;
        end if;
    end loop;
    --Armazena o valor na memória como tipo STD_LOGIC_VECTOR.
    memI(index) <= STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(hex_val, data'length));

    index := index + 1;
end loop;
wait;
end process;
--Memória assíncrona, então só irá mudar o dado quando rd='1' e quando
-- mudar o valor do endereço.
data_out: process(rd, addr)
begin
    if rd='1' then
        data <= memI(CONV_INTEGER(addr));
    end if;
end process;

end Behavioral;

```

O. Registrador de Instruções

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity InstructionRegister is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          IR_Id : in STD_LOGIC;
          data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end InstructionRegister;

```

architecture behavioral of InstructionRegister is

begin

```
-- Processo sensível ao clock para saídas síncronas.
process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        --Apenas quando IR_Id está em alto que é possível carregar
        --o valor do dado.
        if (IR_Id = '1') then
            data_out <= data_in;
        end if;
    end if;
end process;
```

end behavioral;

P. Bloco de controle

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

entity bloco_controle is -- entradas e saídas do bloco de controle

```
port(
    clk, reset: in STD_LOGIC;
    IR: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    RF_Rp_zero: in STD_LOGIC;
    D_rd, D_wr, RF_s1, RF_s0: out STD_LOGIC;
    D_addr, RF_W_data: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    PC_id, PC_clr, PC_inc, I_rd, IR_id: out STD_LOGIC;
    RF_W_wr, RF_Rp_rd, RF_Rq_rd: out STD_LOGIC;
    alu_s1, alu_s0: out STD_LOGIC;
    RF_W_addr, RF_Rp_addr,
    RF_Rq_addr: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
```

end bloco_controle;

architecture synth of bloco_controle is -- declaraç o da variavel estados e sinais internos

```
type statetype is (inicio, busca, decodifica, carrega, armazena, soma,
    constante, subtrair, saltar_se, saltar);
signal state, nextstate: statetype;
signal op, r, ra, rb, rc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal d, c, o: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

begin

```
-- sinais que ser o utilizados pela maquina de estados para transferir os dados esperados
-- op deve comandar a qual operaç o a ser realizada pelo bloco operacional
-- r, ra, rb, rc s o registradores utilizados para carregar os valores nas operaç es
-- d, o e c s o posiç es de memória.
op <= IR(15 downto 12);
r <= IR(11 downto 8);
ra <= IR(11 downto 8);
rb <= IR(7 downto 4);
rc <= IR(3 downto 0);
d <= IR(7 downto 0);
```

```

c <= IR(7 downto 0);
o <= IR(7 downto 0);

process (clk) begin -- registrador de estados que promove a mudança de estado sincrona ao sinal
    if clk'event and clk = '1' then
        if reset = '1' then state <= inicio;
        else state <= nextstate;
        end if;
    end if;
end process;

process (state, op) begin -- logica de mudança de estados
    case state is
        when inicio => nextstate <= busca;
        when busca => nextstate <= decodifica;
        when decodifica => case op is -- novo case determina qual operação
            when "0000" => nextstate <= carrega;
            when "0001" => nextstate <= armazena;
            when "0010" => nextstate <= soma;
            when "0011" => nextstate <= constante;
            when "0100" => nextstate <= subtrair;
            when "0101" => nextstate <= saltar_se;
            when others => nextstate <= inicio; -- caso não
        end case;

        when saltar_se => case RF_Rp_zero is --identificando se a flag0 está a
            when '1' => nextstate <= saltar;
            when '0' => nextstate <= busca;
            when others => nextstate <= inicio; -- caso não
        end case;

        when carrega => nextstate <= busca;
        when armazena => nextstate <= busca;
        when soma => nextstate <= busca;
        when constante => nextstate <= busca;
        when subtrair => nextstate <= busca;
        when saltar => nextstate <= busca;
        when others => nextstate <= inicio; -- caso não esperado
    end case;
end process;

process (state) begin --atualização das saídas para cada estado
-- reset de todas as saídas para manipular apenas as desejadas
    PC_clr <= '0'; PC_id <= '0'; PC_inc <= '0';
    I_rd <= '0'; IR_id <= '0';
    D_addr <= "00000000"; D_rd <= '0'; D_wr <= '0';
    RF_Rp_addr <= "0000"; RF_Rp_rd <= '0'; RF_Rq_addr <= "0000"; RF_Rq_rd <= '0';
    RF_W_addr <= "0000"; RF_W_data <= "00000000"; RF_W_wr <= '0'; RF_s0 <= '0';
    RF_s1 <= '0'; alu_s0 <= '0'; alu_s1 <= '0';

    case state is -- case de definição, onde a partir do estado as variáveis de controle
        when inicio => PC_clr <= '1';
        when busca => I_rd <= '1';
            PC_inc <= '1';
            IR_id <= '1';
        when carrega => D_addr <= d;
            D_rd <= '1';
    end case;
end process;

```

```

        RF_s1 <= '0';
        RF_s0 <= '1';
        RF_W_addr <= ra;
        RF_W_wr <='1';
when armazena => D_addr <= d;
        D_wr <= '1';
        RF_s1 <= 'X';
        RF_s0 <= 'X';
        RF_Rp_addr <= ra;
        RF_Rp_rd <='1';
when soma => RF_Rp_addr <= rb;
        RF_Rp_rd <= '1';
        RF_s1 <= '0';
        RF_s0 <= '0';
        RF_Rq_addr <= rc;
        RF_Rq_rd <= '1';
        RF_W_addr <= ra;
        RF_W_wr <='1';
        alu_s0 <= '1';
        alu_s1 <= '0';
when constante => RF_s1 <= '1';
        RF_s0 <= '0';
        RF_W_addr <= ra;
        RF_W_wr <= '1';
when subtrair => RF_Rp_addr <= rb;
        RF_Rp_rd <= '1';
        RF_s1 <= '0';
        RF_s0 <= '0';
        RF_Rq_addr <= rc;
        RF_Rq_rd <= '1';
        RF_W_addr <= ra;
        RF_W_wr <='1';
        alu_s0 <= '0';
        alu_s1 <= '1';
when saltar_se => RF_Rp_addr <= ra;
        RF_Rp_rd <= '1';
when saltar => PC_id <= '1';
when others => null;

end case;
end process;

```